


INSTRUCTION

EXPERIMENTAL TABLE

Resistance: 10 K Ω

Sl. No.	V	V	mA
1	-15	75.0	-0.0857
2	-10	50.0	-0.0571
3	-5	25.0	-0.0286
4	0	0.00	0.00
5	5	-25.0	0.0286
6	10	-50.0	0.0571
7	15	-75.0	0.0857

Inverting Opamp

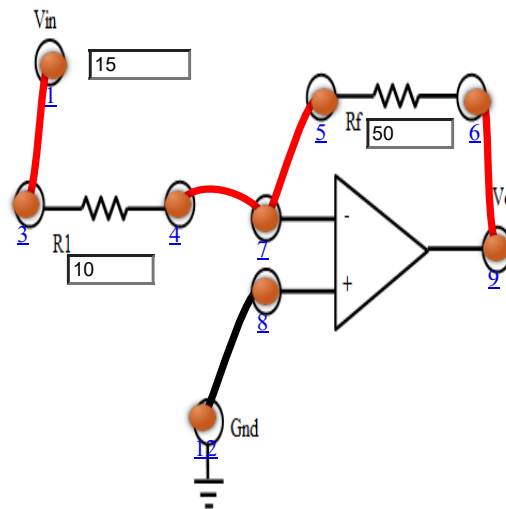

CONTROLS

Input volt : Volt
 Resistance (R_1) : Kohms
 Resistance (R_f): Kohms

Add to Table

Plot

Clear

-75.0

0.0857

-5

Check
connectionDelete all
connection

GRAPH PLOT


 Print

Vo-Vi Plot



